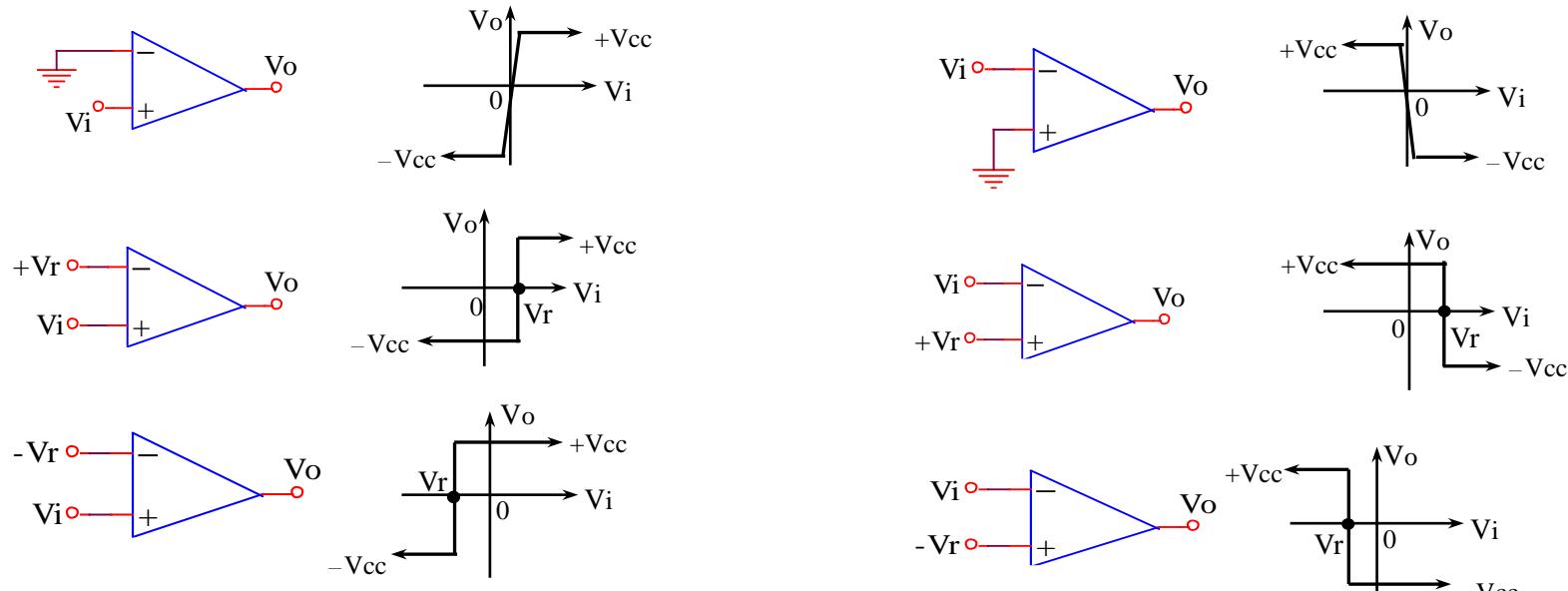






# 比較器與樞密特

## 一、比較器(無回授)

- 內部相比：1. 誰大誰輸出(正或負 V<sub>cc</sub>)  
2. 大小相同、極性相反，輸出 = 0  
3. 大小相同、極性相同，二者均為正時輸出 +V<sub>cc</sub>，均為負時輸出 -V<sub>cc</sub>



## 二、比較器範例(V<sub>i</sub> = 10 isinwt)

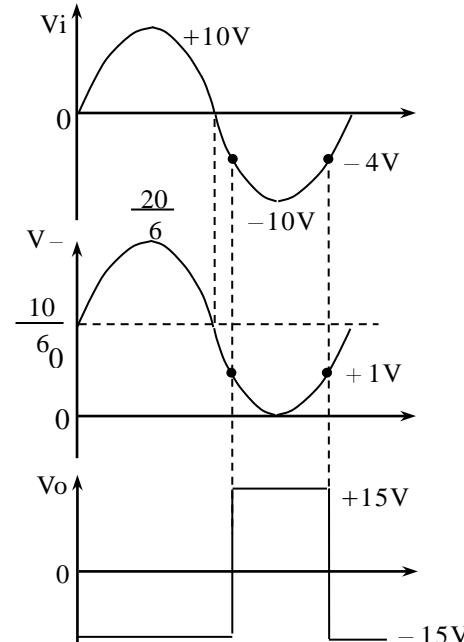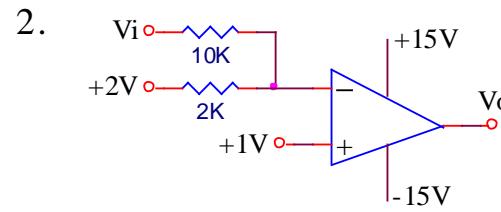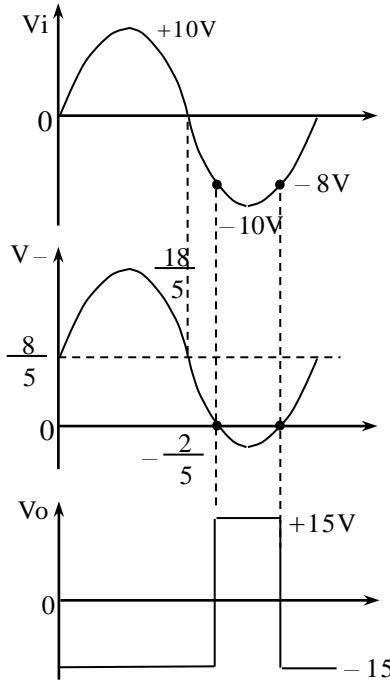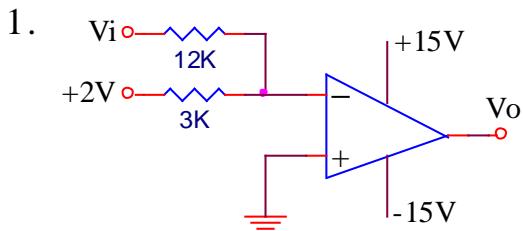



## 三、反相樞密特(不論反相或同相樞密特，其 V<sub>H<sup>+</sup></sub> 恒大於 V<sub>H<sup>-</sup></sub>)

1. 正回授

2. 有兩個比較(臨界)點

3. Vo 與 Vi 不會同時為零


(設 V<sub>cc</sub> = ±15V)

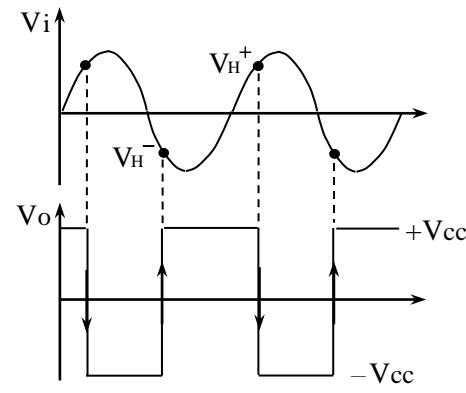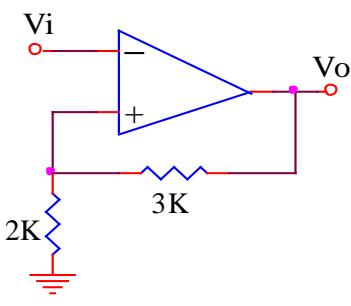


$$V_+ = \frac{2K}{3K+2K} \times \pm 15V = \pm 6V$$

(1) 當 Vi > +6V 時，Vo 轉成 -15V  
得 V<sub>H<sup>+</sup></sub> = +6V

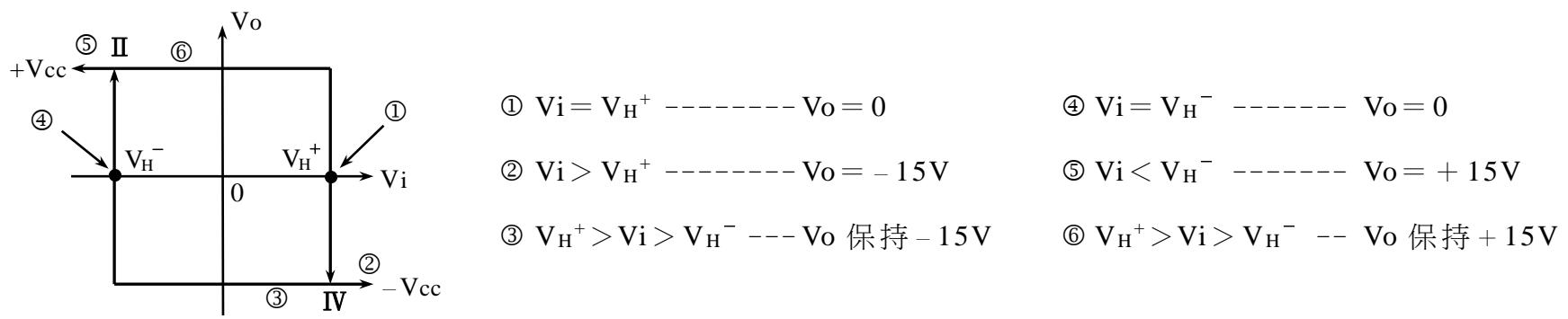
(2) 當 Vi < -6V 時，Vo 轉成 +15V  
得 V<sub>H<sup>-</sup></sub> = -6V



#### 四、反相樞密特(具參考電壓)

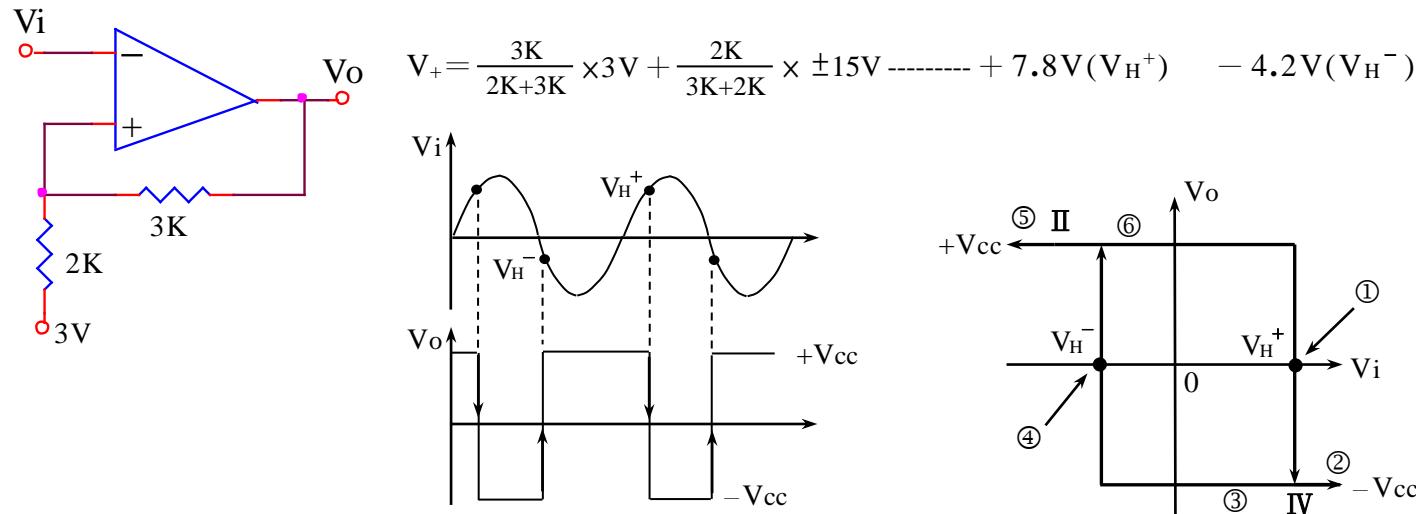

#### 五、同相樞密特

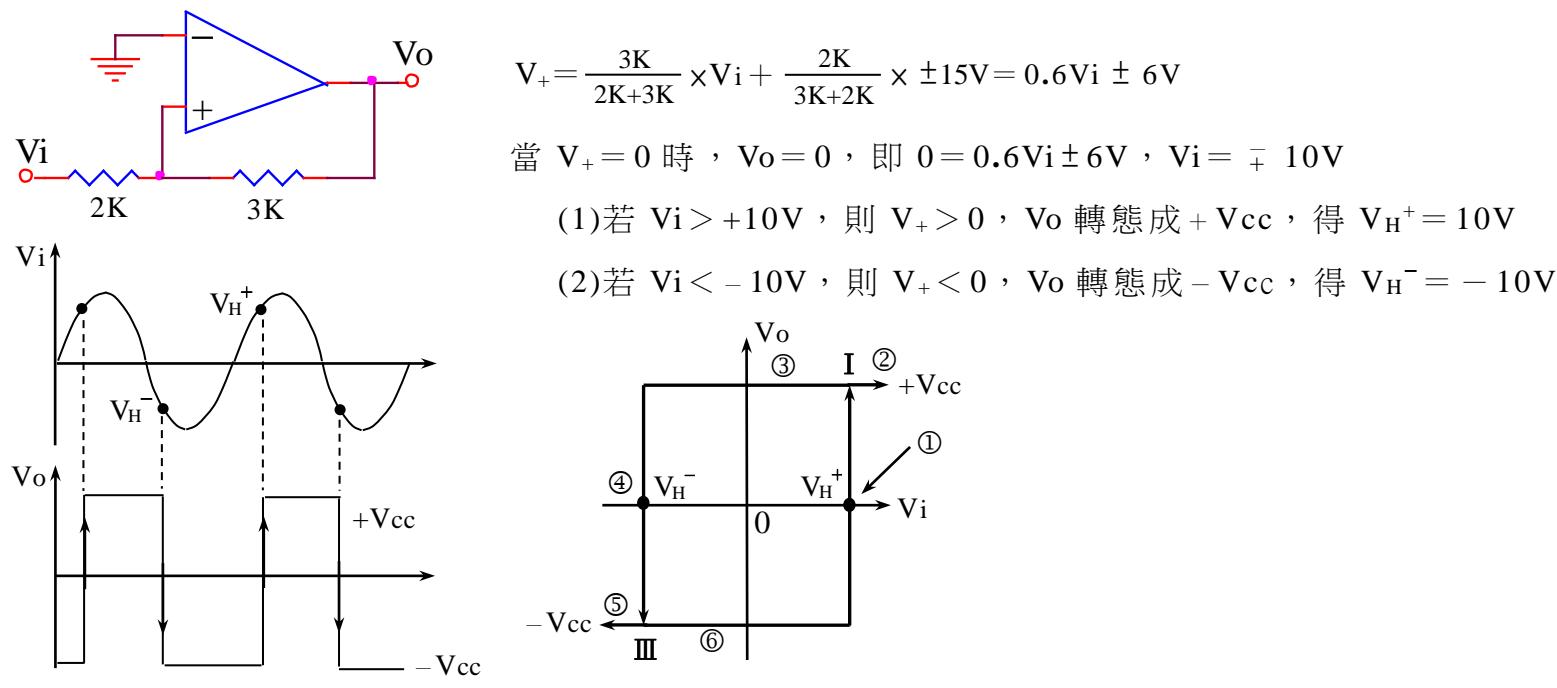

#### 六、同相樞密特(具參考電壓)

